





## TEMA 4 . CONTROL DE MOTORES DC

### Características del Driver L298

El L298 es un controlador de motores basado en un puente H que permite controlar motores de corriente continua (DC) o motores paso a paso. Es ampliamente utilizado en proyectos de robótica debido a su versatilidad y capacidad para manejar corrientes elevadas.

### Especificaciones Técnicas

Característica	Detalle
Tipo	Circuito integrado de puente H dual
Voltaje de operación	5V a 46V
Corriente máxima	2A por canal (pico de 4A con disipador)
Cantidad de canales	2 (puede controlar 2 motores DC o 1 paso a paso)
Frecuencia de trabajo	Hasta 25 kHz (PWM)
Potencia máxima	25 W (dependiendo del disipador)
Protección térmica	Sí
Voltaje lógico	5V
Puentes H	2 (pueden operar de forma independiente)

  



## Descripción de Pines

Pin	Descripción
ENA	Habilitación para el canal A (activa PWM)
IN1, IN2	Entradas de control del motor A
ENB	Habilitación para el canal B (activa PWM)
IN3, IN4	Entradas de control del motor B
VSS	Alimentación lógica (5V)
VS	Alimentación del motor (5V a 46V)
GND	Tierra común
OUT1, OUT2	Salidas del motor A
OUT3, OUT4	Salidas del motor B

## Conexión Básica

### 1. Alimentación

- Conecta VS al voltaje del motor (5V-46V).
- Conecta VSS a 5V para la lógica.
- Une los pines de tierra (GND) de Arduino, el driver y la fuente de alimentación.


### 2. Control de un Motor DC

- Usa IN1 y IN2 para controlar la dirección del motor.
- Usa ENA con una señal PWM para ajustar la velocidad.

### 3. Control de un Motor Paso a Paso

- Conecta las bobinas del motor a los pines OUT1-OUT4.
- Controla el motor paso a paso utilizando señales de los pines IN1-IN4.
- Modo de control

IN1	IN2	Estado del Motor A
HIGH	LOW	Gira en una dirección
LOW	HIGH	Gira en la dirección opuesta
LOW	LOW	Motor apagado (libre)
HIGH	HIGH	Motor frenado (corto circuito)

 



## Ventajas del L298

1. Control de dos motores: Puede manejar dos motores DC o un motor paso a paso.
2. Soporta altos voltajes: Hasta 46V para motores.
3. Corriente elevada: Hasta 2A por canal.
4. Protección térmica: Incluye un sistema que detiene el funcionamiento si se sobrecalienta.

---

## Limitaciones

1. Eficiencia baja: Genera calor, por lo que necesita disipadores.
2. Corriente limitada: No soporta motores de alta corriente sin módulos adicionales.
3. Diseño antiguo: Existen controladores más modernos y eficientes (por ejemplo, L298N o TB6612FNG).

---


## USO DE DRIVER L298 MODULO ARDUINO

### Principio de funcionamiento

El módulo L298N se basa en el circuito integrado del mismo nombre. El circuito L298N es un doble puente H que permite cambiar la dirección y la intensidad de la tensión en el terminal de dos cargas eléctricas.


Las características del módulo L298N son:

 - Control del motor de 5 a 35 V de tensión nominal
- 2A de corriente máxima (pico)
- Tensión de 5V aceptada en los pines de entrada





# TECH LAB ACADEMY ELECTRONIKA

 


Control de un motor DC


Como demostración, vamos a controlar un motor DC a través de la salida B del módulo. El pin **ENB** se conectará con el jumper a +5V.

El ejemplo esta desarrollado en [Arduino UNO](#), pero el código es compatible con cualquier [Arduino](#) o pinquino.

Esquema de conexión

 

 Ejemplo de Control de Motor DC con Arduino





Circuito:

1. Conecta el motor a OUT1 y OUT2.
2. Conecta ENA al pin PWM de Arduino (por ejemplo, D9).
3. Conecta IN1 e IN2 a pines digitales de Arduino (por ejemplo, D7 y D8).
4. Alimenta VS con la fuente de alimentación del motor y VSS con 5V.

## Programa ejemplo

```
const int ENA = 9; // Pin PWM para velocidad
```

```
const int IN1 = 7; // Control dirección
```

```
const int IN2 = 8; // Control dirección
```

```
void setup() {
```

```
  pinMode(ENA, OUTPUT);
```

```
  pinMode(IN1, OUTPUT);
```

```
  pinMode(IN2, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  // Motor gira hacia adelante
```

```
  digitalWrite(IN1, HIGH);
```

```
  digitalWrite(IN2, LOW);
```

```
  analogWrite(ENA, 128); // Velocidad media (0-255)
```

```
  delay(2000);
```


```
  // Motor gira hacia atrás
```

```
  digitalWrite(IN1, LOW);
```

```
  digitalWrite(IN2, HIGH);
```

```
  analogWrite(ENA, 128); // Velocidad media
```

```
  delay(2000);
```

 



## 4.1 CONTROL MOTOR DC CON PWM



1. **Arduino Uno** (o cualquier otra placa Arduino).
2. **Driver L298N**.
3. **Motor DC**.
4. **Fuente de alimentación externa** (batería de 6-12V dependiendo de tu motor).
5. **Potenciómetro** (para controlar la velocidad).
6. **Protoboard** (opcional).
7. **Cables de conexión**.
8. **Pulsador**





## Esquema de conexión

### 1. Driver L298N:

- Conecta la **salida OUT1 y OUT2** a los terminales del motor DC.
- Conecta **GND** del driver al GND de Arduino.
- Conecta la **entrada IN1** al pin digital **7** de Arduino.
- Conecta la **entrada IN2** al pin digital **8** de Arduino.
- Conecta el pin **ENA** al pin PWM **9** de Arduino (para controlar la velocidad).
- Alimenta el driver conectando la batería al pin **12V** y **GND** del L298N.

### 2. Potenciómetro:

- Conecta un extremo a **5V**.
- Conecta el otro extremo a **GND**.
- Conecta la pata central (cursor) al pin analógico **A0** de Arduino.

## 4.1. PROGRAMA : CONTROL DE MOTOR DRIVER L298

```
const int IN1 = 7;    // Pin para controlar la dirección (sentido 1)
const int IN2 = 8;    // Pin para controlar la dirección (sentido 2)
const int ENA = 9;    // Pin PWM para controlar la velocidad
const int potPin = A0; // Pin del potenciómetro (entrada analógica)
const int BOTON=2;

int val;

void setup() {
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);


  pinMode(BOTON,INPUT);
```





```
}
```


```
void loop() {  
    // Leer el valor del potenciómetro (0 a 1023)  
    int potValue = analogRead(potPin);  
  
    // Mapear el valor del potenciómetro a rango PWM (0 a 255)  
    int speed = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);  
    val=digitalRead(BOTON);  
    // Control de dirección  
    if (val == HIGH)  
    { // Gira en un sentido  
        digitalWrite(IN1, HIGH);  
        digitalWrite(IN2, LOW);  
    } else { // Gira en el otro sentido  
        digitalWrite(IN1, LOW);  
        digitalWrite(IN2, HIGH);  
    }  
    // Controlar la velocidad del motor  
    analogWrite(ENA, speed);  
    delay(10); // Pequeño retraso para estabilizar  
}
```

 





## 4.2.CONTROL MOTOR SERVO

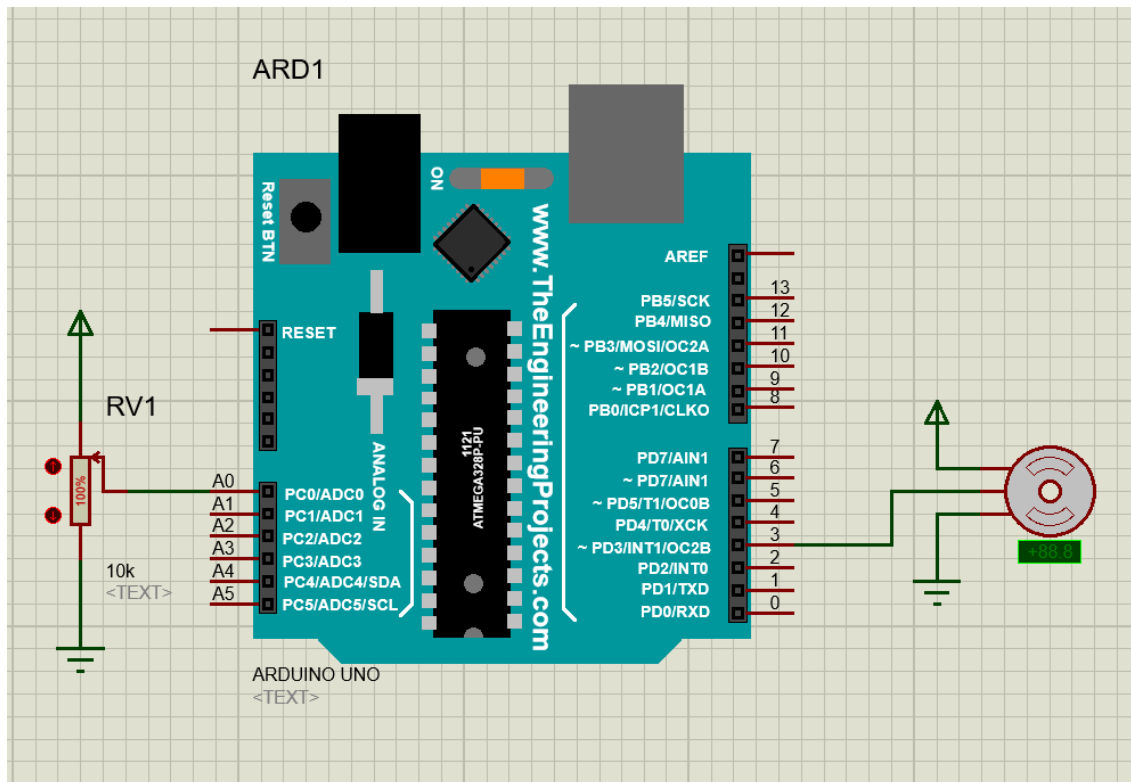

### Materiales Necesarios

#### 1. Componentes Electrónicos:

- 1 Arduino Uno o similar.
- 1 Servomotor (como el SG90 o MG996R).
- 1 Potenciómetro (10 k $\Omega$  recomendado).
- 1 Protoboard.
- Cables de conexión (macho-macho y macho-hembra).

#### 2. Herramientas:

- Computadora con el IDE de Arduino instalado.
- Cable USB para conectar el Arduino.

### Esquema de Conexiones

Aquí se detallan las conexiones necesarias para el proyecto:





## Conexión del Servomotor:

- **Cable rojo (VCC):** Conectar al pin de 5V del Arduino.
- **Cable negro o marrón (GND):** Conectar a GND del Arduino.
- **Cable amarillo o naranja (Señal):** Conectar al pin digital 3 del Arduino.

## Conexión del Potenciómetro:

- **Terminal izquierdo:** Conectar al pin de 5V del Arduino.
- **Terminal central:** Conectar al pin analógico A0 del Arduino.
- **Terminal derecho:** Conectar a GND del Arduino.

## PROGRAMA

```
#include <Servo.h>
```

```
Servo myservo; // Crear objeto para el servomotor
```

```
void setup() {  
  myservo.attach(3); // Conectar el servomotor al pin 3  
  Serial.begin(9600); // Iniciar monitor serial  
}
```

```
void loop() {  
  int adc = analogRead(A0);          // Leer valor del potenciómetro  
  int angulo = map(adc, 0, 1023, 0, 180); // Mapear valor a rango 0-180 grados  
  myservo.write(angulo);              // Enviar ángulo al servomotor  
  Serial.print("Ángulo: ");          // Mostrar ángulo en serial  
  Serial.println(angulo);  
  delay(10);                         // Pequeño retraso  
}
```

